Metzkow

Freitag, 17. Januar 2025

PC-Systeme

Dienstag, 3. September 2024 08:03

SDR:

• 1 bit pro Chiptakt

DDR:

• 1 bit pro auf/abstieg

Mainboard Aufgabe

Donnerstag, 5. September 2024 11:3

- 1. Chipsatz
- 2. CPU-Socket => welche CPUs könnte ich verwenden?
- 3. Welche Ram Module werden unterstützt? (z.B. DDR3)
 - a. Spezifikation der Taktungen etc.
- 4. Max. Ram?

Bord unten

AM3+ Socket 4x DDR3 DIMM dual channel up to 32GB of Ram

Support for DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066

Aus < https://www.bedienungsanleitu.ng/gigabyte/ga-970a-ds3p/anleitung?p=6>

Passende CPU

AMD FX 4350 Quad-Core-Prozessor 4.2

AMD	FX-43	4200	1MBx	8MB	Visher	32nm	C0	125W	5200	FA
	50	MHz	4		а					

Bord oben

GA-F2A88XM-HD3

- Socket FM2+ supports AMD FM2+/FM2 A-series APU
- 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory

CPU:

AMD Fusion A10-7860K DDR3-2133

Der AMD Phenom II X4 970 ist die stärkere CPU im Vergleich zum AMD FX-4300. Hier sind einige Hauptunterschiede, die das verdeutlichen:

Leistung (IPC - Instructions per Clock): Der Phenom II X4 970 hat pro Takt mehr Leistung (höhere IPC) als der FX-4300, obwohl der FX-4300 auf der neueren Bulldozer-Architektur basiert. Das bedeutet, dass der Phenom bei gleicher Taktfrequenz effizienter arbeitet.

Anzahl der Kerne: Beide Prozessoren haben 4 Kerne, allerdings bietet der Phenom II X4 970 in vielen Anwendungen eine etwas bessere Multicore-Leistung aufgrund der besseren Architektur.

Taktfrequenz:

AMD FX-4300: Basisfrequenz von 3,8 GHz (mit Turbo bis 4,0 GHz).

AMD Phenom II X4 970: 3,5 GHz ohne Turbo, aber die bessere IPC kompensiert das. Architektur: Der Phenom II basiert auf der älteren K10-Architektur, während der FX-4300 auf Bulldozer basiert. Die Bulldozer-Architektur hat sich als ineffizienter erwiesen, was den Vorteil des Phenom II trotz der älteren Architektur erklärt.

Energieeffizienz: Der FX-4300 ist moderner und effizienter im Stromverbrauch, während der Phenom II mehr Leistung auf Kosten eines höheren Energiebedarfs bietet.

Fazit: Wenn es dir hauptsächlich um die Leistung geht, ist der AMD Phenom II X4 970 die bessere Wahl, vor allem bei älteren Spielen oder Anwendungen, die von der höheren IPC profitieren. Der AMD FX-4300 ist jedoch energieeffizienter und könnte in moderneren, besser parallelisierten Aufgaben minimal besser abschneiden.

2. Gesetzmäßigkeiten im DC-Kreis

Freitag, 6. September 2024

10:27

Vorgaben: Messschaltung mit Erzeugerspannung U = 24V

Aufgabe: Ermittlung des Widerstandeswertes durch Spannungs- und Strommessung mit Überprüfung.

Messchaltung besteht aus folgenden Betriebsmitteln: Schalter (Schließer), Strommessgerät (in Reihe geschalten), Spannungsmesser (parallel geschalte), Spannungsquelle, Widerstandsmessgerät

Stromspannung	Stromstärke
24V	0.24A

Ergibt: 100 Ω

R2: 18799 Ω

Bei Widerstandsmessung wird kein externer Strom (Stromquelle) benötigt.

Reihenschaltung

Die Messschaltung soll durch einen weiteren Widerstand ergänzt werden, und der Gesamtwiderstand messtechnisch ermittelt werden.

Messreihe	R1 in Ω	R2 in Ω	Gesamtwiderstand R in Ω
1	150	300	450

Gesetzt

R = R1 + R2 + R3 +

Messtechnische Ermittlung der Teilspannung

Messreihe	U1	U2
1	8V	16V

Gesetzt

U = U1 + U2 + ...

Ermitteln Sie rechnerisch die Stromstärke I (Gesamtstromstärke).

 $I = U / R = 24V / 450 \Omega = 0.05 A$



$$N = \frac{P_{\text{N}} + Z}{P_{\text{ZV}}}$$

BSP: 750 Watt-Netzteil

$$h = \frac{750 W}{5} = 0.8$$

$$=720 = 750W$$


$$h = \frac{750 \text{ W}}{750 \text{ W}} = 0.8$$

$$= 750 \text{ W}$$


Zwischenprüfungsrelevant







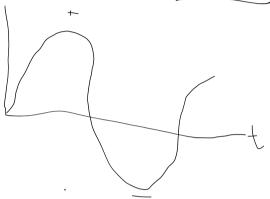




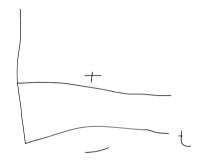

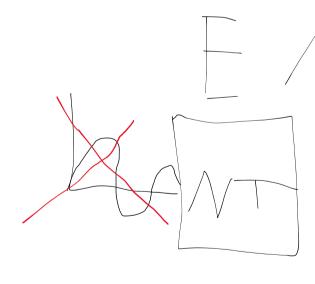

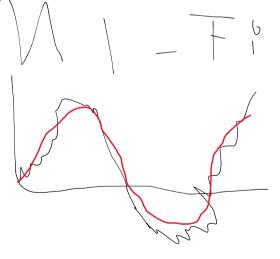

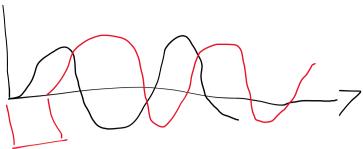

Phasenverschiebung

=> S = P + B

$$\lambda = \frac{P}{S}$$

200 Arbeitstage je 9h Netzteil Wirkungsgrad 90% Netzteil max. Auslastung zu 50% Stromkosten: 0,4€ pro kWh.

War rind die Korten für Strom?

Ablaufplan / Vorgänge

- 1. Entstörung + Gleichrichtung der Netzspannung (230V AC; 50 Hz)
- 2. Generierung einer hochfrequenten Wechselspannung durch PWM (Pulsweitenmodulation; KHz-Bereich)
 - a. Vorteil: Verwendung kleiner Trafos (Transformatoren)
- 3. Transformationen der hochfrequenten Spannung in verschiedene Spannungsebenen (12V; 3,3V; 5V)
- 4. erneute Gleichrichtung + Regelung der transformierten Gleichspannung

Effizienz

• Gibt an wieviel Energie man tatsächlich aus der zugeführten Energie des Netzes nutzen kann

Einfluss auf Effizienz

- Schaltverluste (Wärmeverluste)
- Leistungsfaktor (Verhältnis von Schein-zu Wirkleistung)

Scheinleistung = Tatsächliche Leistung + Blindleistung => PFC -> P/S = 1 (Blindleistung wird dadurch eliminiert)

S = P + B

Wirkungsgrad

n = Pab / Pzu

Aufgabe Zwischenprüfung

Die maximale Leistungsaufnahme Zusammenrechnen.

```
e) P_Geräte = 560W
P_10% = 56W
P_Gesamt = 560W + 56W = 616W
```

Netzteil Auswahl

P = 650W

geg:	t:1800h
	n = 90%
	A = 50%
	K = 0,4€/kWh
	P=650W

Lsg.

W = P * t = 722,2W * 1800h = 1299996Wh = 1300kWh

W_50% = 650kWh

K_200 = 0,4€ / kWh * 650kWh = 260€